

電気のはたらき


月 日

点

回路図の記号が何を表しているか書きましょう。

豆電球 スイッチ かん電池 モーター

①

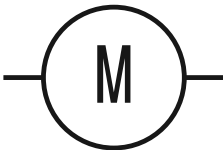

②



③



④



- ⑤ かん電池の記号で、長い線の方は何極？
- ⑥ 電流は、+極から出て、何極へ流れる？
- ⑦ 電気の通り道が、わのようにつながったものは？
- ⑧ かん電池の向きを反対にすると、
モーターの回る向きは？



回路図は、記号を使って回路を表した図です。

電気のはたらき

こたえ

回路図の記号が何を表しているか書きましょう。

豆電球 スイッチ かん電池 モーター

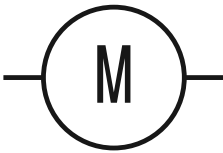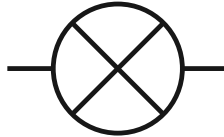① 	② 	③ 	④ 
モーター	かん電池	スイッチ	豆電球

⑤ かん電池の記号で、長い線の方は何極？

＋極

⑥ 電流は、＋極から出て、何極へ流れる？

－極

⑦ 電気の通り道が、わのようにつながったものは？

回路

⑧ かん電池の向きを反対にすると、
モーターの回る向きは？

反対になる

回路図は、記号を使って回路を表した図です。