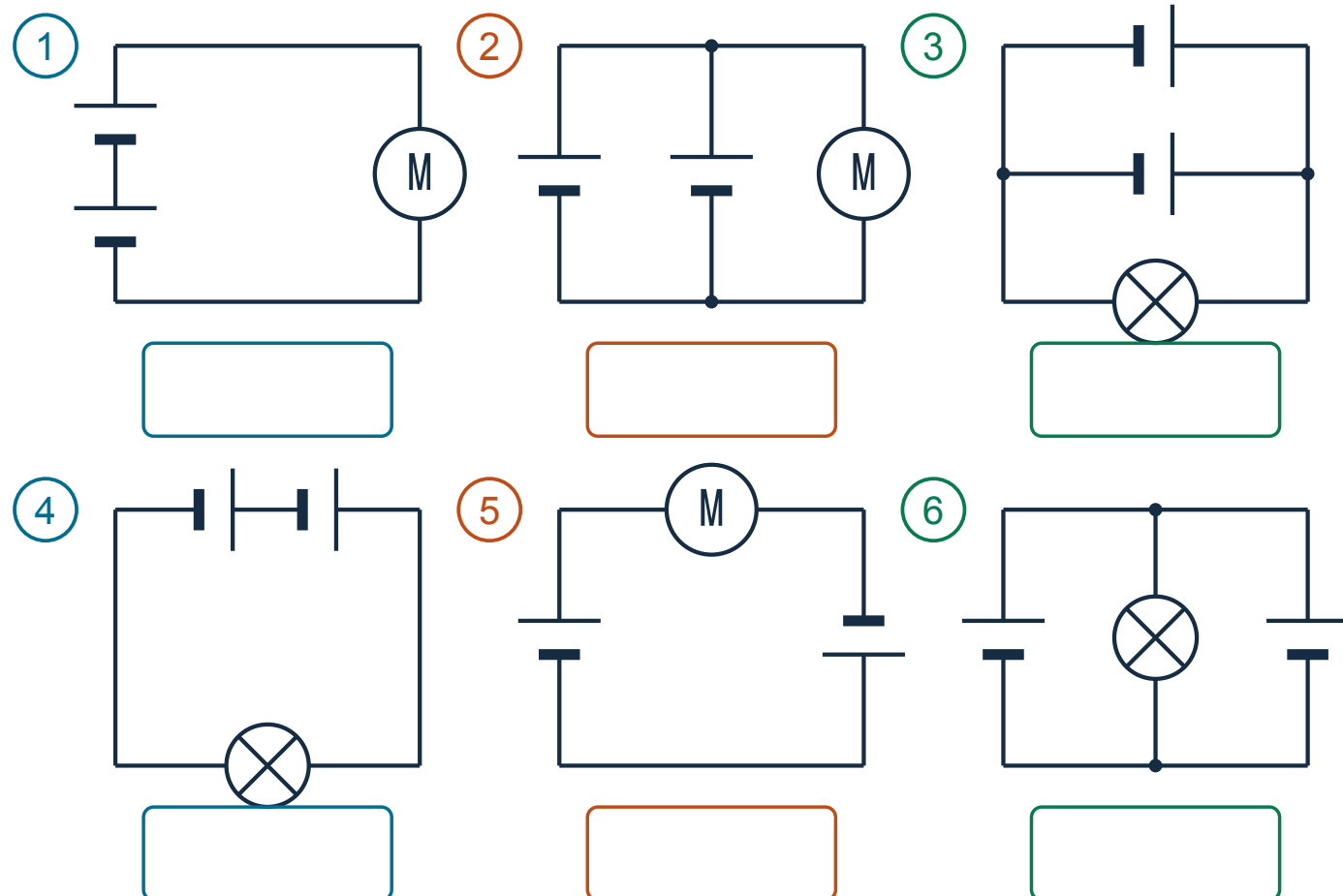


電気のはたらき

月 日

点

かん電池のつなぎ方が、直列つなぎか、へい列つなぎか書きましょう。



⑦ 豆電球が、かん電池1このときより
明るくなるのは、直列・へい列のどちら？

[]

⑧ 豆電球が、かん電池1このときと
ほぼ同じ明るさなのは、直列・へい列のどちら？


[]

電気の通り道が、とちゅうで分かれているかどうかを見ましょう。

電気のはたらき

こたえ

かん電池のつなぎ方が、直列つなぎか、へい列つなぎか書きましょう。

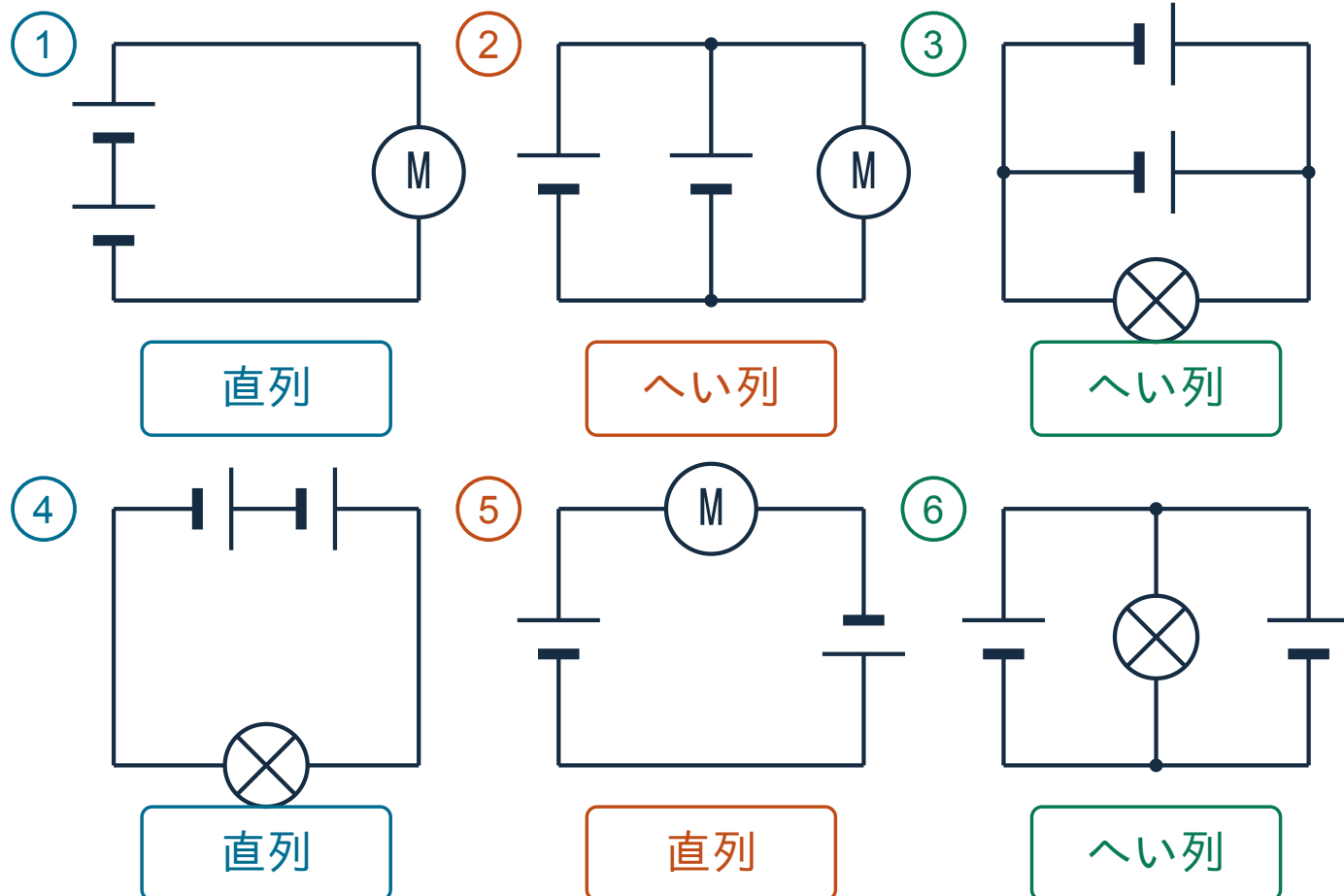

⑦ 豆電球が、かん電池1このときより
明るくなるのは、直列・へい列のどちら？

直列つなぎ

⑧ 豆電球が、かん電池1このときと
ほぼ同じ明るさなのは、直列・へい列のどちら？

へい列つなぎ

電気の通り道が、とちゅうで分かれているかどうかを見ましょう。